


Assignment 2

Q1)

Code:

```
1 module cmp_4_bit(input [3:0]A,B,input wire enable,output reg eq,output reg gt,output reg lt);
2
3
4 always @(*) begin
5     if (enable) begin
6         if (A == B) begin
7             eq = 1;
8             gt = 0;
9             lt = 0;
10        end
11        else if (A > B) begin
12            eq = 0;
13            gt = 1;
14            lt = 0;
15        end
16        else if (A < B) begin
17            eq = 0;
18            gt = 0;
19            lt = 1;
20        end
21        else
22            begin
23                eq = 0;
24                gt = 0;
25                lt = 0;
26            end
27    end
28    else
29        begin
30            eq = 0;
31            gt = 0;
32            lt = 0;
33        end
34 end
35
36
37 endmodule
```

Waveform:

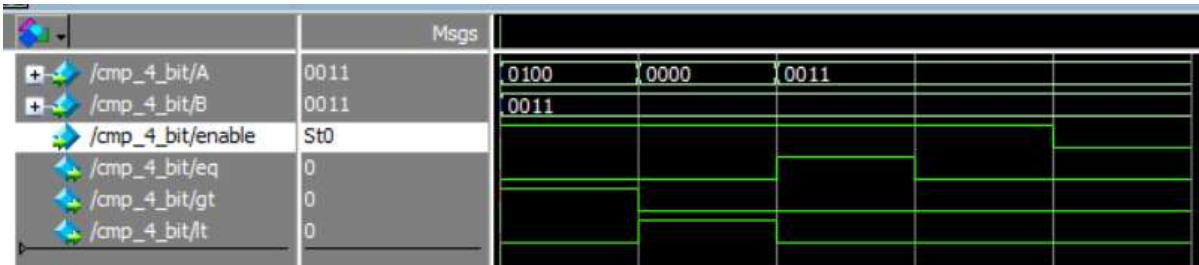


Q2)

Code:

```
1  module ALU(input [3:0]A,B,input cin, input [1:0]opcode,input pass_A,
2  input pass_B,output reg [3:0] out,output reg cout);
3
4  always @(*) begin
5      if (pass_A) begin
6          out = A;
7          cout = 0;
8      end
9      else if (pass_B) begin
10         out = B;
11         cout = 0;
12
13     end
14     else begin
15         case (opcode)
16             2'b00:
17                 begin
18                     out = A & B;
19                     cout = 0;
20                 end
21             2'b01:
22                 begin
23                     {cout,out} = A + B + cin;
24                 end
25             2'b10:
26                 begin
27                     {cout,out} = A - B;
28                 end
29             2'b11:
30                 begin
31                     out = B ^ B;
32                     cout = 0;
33                 end
34             default:
35                 begin
36                     out = 4'b0000;
37                     cout = 0;
38                 end
39         endcase
40     end
41 end
42 end
43
44 endmodule
```

Waveform:

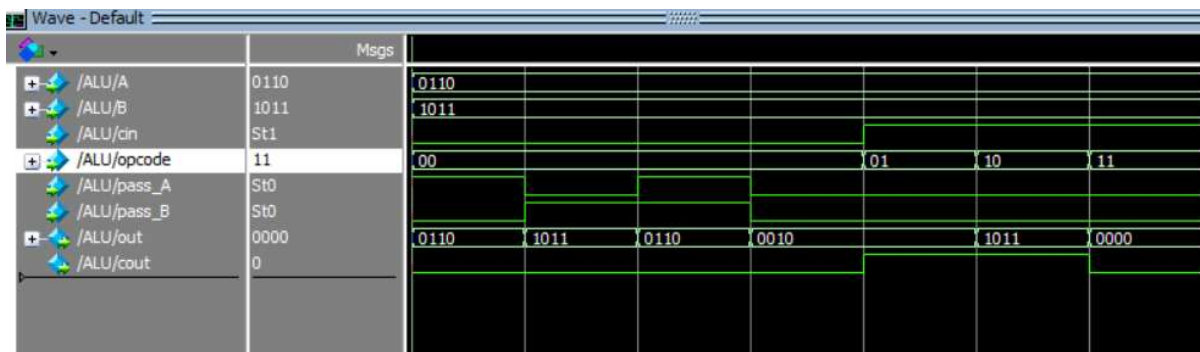

Q3)

Code:

```

1 module full_adder(input A,B,cin, output s,c);
2
3 assign {c,s} = A + B + cin;
4
5 endmodule

```

```

1 module adder_2bit(input [1:0]A,input [1:0]B,
2 input cin, output [1:0] sum, output cout);
3
4 wire c1;
5
6 full_adder fa1(A[0], B[0], cin, sum[0], c1);
7 full_adder fa2(A[1], B[1], c1, sum[1], cout);
8
9
10
11 endmodule

```

Waveform:

